Pipeline 代码部分开发文档

文档:徐栋

南京大学, 计算机科学技术系

邮箱: dc.swind@gmail.com

时间: 2014.6.24

1 文档介绍

此工程为南京大学计算机系计算机体系结构实验大作业设计。在本工程中我们设计了 MIPS 流水线,在完成 最基本功能的基础上,加入了冒险模块、转发模块、Cache 模块、并进行了静态分支预测。使其可以正确的执行约 50 条 MIPS 指令。在实验中,我们引入了之前实验没有使用的指令,例如 bne、beq、sb、sh、lb、lbu、lh、lhu 等。因为电路 (图纸) 的设计相对比较完善,所以在 controller 中还是可以加入新的指令。这份文档主要是徐栋同学在实验中完成的部分,包括工程文件的构成、部分代码实现细节及 API、Cache 的设计、代码中的命名规则、控制信号的设计及介绍等。

2 工程文件构成

pipeline		介绍	
	ALU.v		ALU 模块,包含 ALU 控制器,实现 ALU 功能
	Condition_Check.v	*	根据 ALU 产生的信号等进行条件判断写使能,跳转等
	Controller.v	*	控制器模块,进行指令译码,控制信号赋值
	DataMemory.v		数据存储器模块,下降沿写入,读为组合逻辑
	EX_MEM_Seg.v		第三段寄存器,信号的输入及输出,在时钟上升沿工作
	Forward.v	*	转发单元,处理数据同步问题
	HazardControl.v	*	冒险控制单元,控制冒险问题
	ID_EX_Seg.v		第二段寄存器,信号的输入输出,在时钟上升沿工作
	IF_ID_Seg.v		第一段寄存器,信号的输入输出,在时钟上升沿工作
	insruMemory.v		指令寄存器单元,设置仿真指令,模块在下降沿提供写
	MEM_WB_Seg.v		第四段寄存器,信号的输入输出,在时钟上升沿工作
	Memory_Shift.v	*	lwl、swr 等指令的移位部分
	MIPS_Register.v		寄存器组模块,寄存器组初值设置
	NumExpansion.v		立即数扩展单元
	PC.v		PC 控制单元, PC 的初始化, 在下降沿 PC 的写入
	pipeline.v	*	流水线主单元,将各个模块连线
	Shifter.v		移位单元,桶形移位器
	Cache.v	*	Cache 模块,Datamemory 的 cache 设计

3 各信号命名规则

因为在其他模块中的变量的个数较少,且命名时已经隐含了其意义,所以这里主要说明主模块及段寄存器中的命名规则,在主模块中,主要考虑到许多在不同段的同名信号的取值是不同的,所以要在命名上加以区分。在主模块中,几乎所有的信号都是 wire 线型。在定义变量名时,遵循以下规则:

- 1. 所有段之后产生的变量,均在表意名称后加段名表示,例如第一段的输出加 _IF 表示;第二段加 _ID;第三段加 _EX;第四段加 _MEM.
- 2. 所有模块的变量的定义分模块进行,且变量的定义在信号输出的地方定义。例如第一段的输出信号在第一段定义。
- 3. 所有段寄存器模块内部变量均按照设计图的变量顺序从上至下定义,输入输出一一对应,输出加 reg 型存储变量值。
 - 4. 仿真时主模块输出信号命名: 为简化命名, 将各段信号定义注释掉, 在 output 处定义。

4 控制信号,指令译码

4.1 控制信号表

	1	4	5	7	11	13	12	15	22	16	24	2	3	14	8	17	9	10	6	18/22	19	20	21/2
控制器译码表	add	sub	subu	xor s	srav	sltu	rotr	j	begz	bgezal	beq	addi	addiu	slti	xori	lui	clo	clz	seb	lwrl	lw	sw	swr
RegDt0(0 5'b0,1 Rt)				1				1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ID_RsRead(Rs Read 1)	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	
ID_RtRead(Rt Read 1)				1			1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Ex_top[1:0](00ex,01uex,10luiex)	ХX	xx	00	xx	ХX	ХX	xx,	00	00	00	00	00	00	00	01	10	хx	хx	xx	00	00	00	C
BranchSel				0			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OverflowEn	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Condition[2:0]				XXX				XXX	011	011	001	XXX	XXX	XXX	XXX		XXX	XXX	XXX	х	Х	х	
Branch				0				0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PC_Write(Op低三位)																							
Mem_write_byte_en[3:0]				0000				0000					0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1111	111
Rd_write_byte_en[3:0]			1	.111				0000	0000	1111	0000	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	0000	000
MemWBSrc(0 一般,1 load)				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
Jump				0				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ALUShift_sel(0 shift_out,1 ALUout)	1	1	1	1	0	1	0	х	х	х	х	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MemDateSrc(0 32'b0,1 Rt,2 PC+8)				XXX				xxx	XXX	010	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	xxx	XXX	001	00
ALUSrcA (Rs_out, 32°b0)				0				х	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
ALUSrcB (Rt_out,Immediate32)				0				х	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	
ALU_op[3:0]	1110	1111	0001		х	0111	Х	х	0001	0001	0001	1110			TOOT			0010	1010	0000	0000	0000	000
RegDst[1:0](00 Rd,01 Rt,10 31)				00				xx	ХX	10	XX	01	01	01	01	01	00	00	00	01	01	XX	х
Shift_amountSrc(0 shamt 1 Rs)	х	х	х	Х	1	х	0	х	Х	x	X	Х	х	Х	Х	X	Х	Х	X	х	х	X	
Shift_op[1:0]	XX	XX	ХX	XX	10	XX	11	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	X	XX	XX	XX	х	X	XX	Х
	7 25						31	32	33			_	37 38			41	_			44 4		6 4	

	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
控制器译码表	sb	sh	1b	1bu	1h	1hu	blez	bgtz	bltz	bne	beql	jal	or	ori	and	andi	addu	slt	sltiu	sra	srlv	nop	nor
RegDt0(0 5'b0,1 Rt)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
ID_RsRead(Rs Read 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
ID_RtRead(Rt Read 1)	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Ex_top[1:0](00ex,01uex,10luiex)		00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	ХX	01	ХX	01	XX	ХX	00	ХX	ХX	00	XX
BranchSel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OverflowEn		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Condition[2:0]			XXX	XXX		XXX	101	100	110	010	001	XXX				XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	000	XXX
Branch	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC_₩rite(Op低三位)																		_					
Mem_write_byte_en[3:0]	1111	1111	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
Rd_write_byte_en[3:0]	0000	0000	1111	0001	1111	0011	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	00001	1111
MemWBSrc(0 一般,1 load)	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jump	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALUShift_sel(0 shift_out,1 ALUout)	1	1	1	1	1	1	х	х	х	х	х	х	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
MemDateSrc(0 32'b0,1 Rt,2 PC+8)	001	001	XXX	XXX	XXX	000	XXX																
ALUSrcA (Rs_out, 32'b0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALUSrcB (Rt_out,Immediate32)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	х	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
ALU_op[3:0]	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0001	0001	0001	0001	0001	х	0110	0110	0100	0100	0000	0101	0111	XXXX	XXXX	00001	000
RegDst[1:0](00 Rd,01 Rt,10 31)	xx	ХX	01	01	01	01	XX	ХX	ХX	XX	ХX	ХX	00	01	00	01	00	00	01	00	00	00	00
Shift_amountSrc(0 shamt 1 Rs)	х	х	x	x	х	Y	x	х	х	x	x	x	x	x	v	x	x	x	Y	n'	1 1	΄ Λ	Y
						_ ^		~									_ ^	^					

4.2 控制信号介绍

信号名称	介绍
RegDt0	条件跳转指令时,Rt 输入的二选一控制信号,0-5'b00000,1-Rt。
ID_RsRead	冒险处理信号,即是否读 Rs 寄存器的值,1-读,0-不读。
ID_RtRead	冒险处理信号,即是否读 Rt 寄存器的值,1-读,0-不读。
Ex_top[1:0]	立即数扩展控制信号,00-符号扩展,01-无符号扩展,10-lui使用。
BranchSel	bgezal 时选则 PC+8 压入 31
OverflowEn	写入是否关心 Overflow, 1-Overflow 有效时不写入, 0-不关心 Overflow。
Conditon[2:0]	条件转移指令的条件。011-bgezal 和 bgez。
Branch	是否为条件转移指令,1-是,2-否。
PC_Write[2:0]	Op 低三位,处理 load、store 的移位问题。
Mem_write_byte_en[3:0]	存储器写入使能,只有 store 指令为 4'b1111。
Rd_write_byte_en[3:0]	寄存器写入使能,是否向寄存器 Rd 写入。同时与 Overflow 有关。
MemWBSrc	load、store 的 writeback 选择信号,1-load 指令,0-其他指令。
Jump	1-jump 指令,0-非 jump。
ALUShift_sel	1-选择 ALU 结果, 0-选择移位结果。
MemDataSrc[2:0]	选择器控制信号,选择 Store 的输入及 branch 的 PC+8 的压入。
ALUSrcA	0-Rs 值,1-0。
ALUSrcB	1-jump 指令,0-非 jump。
ALU_op[3:0]	ALU_op
RegDst[1:0]	写入寄存器选择信号。0-Rd, 1-Rt, 2-R31。
Shift_amountSrc	移位数选择, 0-shamt 立即数, 1-Rs。
Shift_op[1:0]	移位控制信号。

4.3 指令集介绍

正如在控制信号表中所列出的,我们实现了共计约 50 条 MIPS 指令。为了方便读者理解与阅读本工程、查询指令的含义及 op、func 字段的值,我们在此文档后的附录 1 中给出了指令集的简介。这部分简介均取自 MIPS 指令手册。

4.4 控制器指令译码

控制器模块的设计位于 controller.v 中,因为考虑到可扩充性,所以在具体实现中使用了 case 语句,根据 op 及 func 字段唯一确定一条指令,对应控制信号表进行控制信号赋值。为了使得仿真结果更加直观、更容易判别错误,我在最后将控制器中所有的不确定信号赋值为 x,而不是不赋值,这样避免沿用前面指令的信号导致一些难以发现的错误。为了简化电路,我将其中的部分相似的指令,如 R 型指令的相同的控制信号,在 case(op) 处赋值,而在 case(func) 处只赋值指令各不相同的控制信号,这样就大大简化了电路的复杂程度。

控制器模块的输入为 IR,输出为所有译码出的控制信号。

5 Cache 设计及实现

Figure 1: 直接映射 Cache 的地址分割

```
assign writeback = (hit == 0 && valid[block] === 1 && dirty[block] ===1);
1
2
   always @(posedge Clk) begin
3
       up1=!up1;
       hit=((valid [block]==1)&&(tag [block]==addr [(ADDR WIDTH-1):Block Size log
4
           +2+Cache_Size_log]));
       writeramn = (tag[block][2:0] < <5) + (block <<1) + 0;
5
       if (writeback) begin
6
7
           ram[writeramn] <= cache[block][31:0];
           ram[writeramn+1] \le cache[block][63:32];
8
9
       end
   end
10
```

在 DataMemory 的设计中,分别设计了没有 Cache 的 DataMemory(DataMemory.v) 及带有 Cache 的 DataMemory(Cache.v),其功能仿真的结果是一致的,因为带 Cache 的 DataMemory 逻辑较为复杂,所以并未对带 Cache 的 DataMemory 进行简要说明.

由于 Cache 是在完成前面基本功能的基础上添加的,所以在设计 Cache 的时候为了不影响其他部分,将 Cache 与 DataMemory 设计在同一模块并且让其在同一周期内完成,设计时使用了时钟的上升沿和下降沿。在上升沿,判断是否命中,是否需要写回 (writeback),并完成写回(见上图第一段代码)。在下降沿,则是对 Cache 值的修改,为了减少逻辑上的延时,使用 case 语句将 store 指令的 write 和 miss 的修改同步完成。

Cache 的设计如 Figure1 所示,是直接映射。其中 block 共 16 个,所以占 4bit,而 offset 为 2,占 1bit,即每个 offset 为 64bit。同时 32bit 块内 offset 均为 00。在得到 addr 后,首先将其进行分割,得到 tag、block 号和 offset。根据比较 tag 及 valid 来确定是否 hit(见代码中 hit 的表达式),如果 tag 相等且 valid==1则 hit。如果 miss 且 valid==1且 dirty位为 1,则需要写回 (dirty记录 cache 中的值是否被修改。)。当 writeback 信号有效时,则进行写回操作。

模块的输入为数据、地址、使能信号、时钟,输出为数据输出及一些冗余测试信号,如 hit 等。

6 其它各模块实现介绍及 API

6.1 Forward.v

```
1    assign Rs_EX_Forward = ((Rs_From_ID_EX === Rd_From_EX_MEM) && (
        RegWrite_From_EX_MEM !== 4b0000))?(2b01):((Rs_From_ID_EX === Rd_From_MEM_WB) && (RegWrite_From_MEM_WB !== 4b0000)?2b10:2b00);
2    assign Rt_EX_Forward = ((RegDstRt === 2b00)&&((Rt_From_ID_EX === Rd_From_EX_MEM) && (RegWrite_From_EX_MEM !== 4b0000)))?(2b01):((RegDstRt === 2b00) && (Rt_From_ID_EX === Rd_From_MEM_WB) && (RegWrite_From_MEM_WB !== 4b0000)?2b10:2b00);
3    assign Rs_LoudUse_Forward = (RegRead[0] & Rs_From_IF_ID === Rd_From_MEM_WB && RegWrite_From_MEM_WB !== 4b0)?1b1:1b0;
4    assign Rt_LoudUse_Forward = (RegRead[1] & Rt_From_IF_ID === Rd_From_MEM_WB && RegWrite_From_MEM_WB !== 4b0)?1b1:1b0;
```

主要处理当前使用的 Rs、Rt 的值在前面指令中更改及 load-use 的转发问题。模块通过输入各个段的 Rs、Rt 等的使用情况来进行判断是否需要转发。例如 ID 段的 Rs 和 EX 段的 Rd 地址相同且 EX 段对 Rd 寄存器的值进行了修改,则需要进行转发。上面给出的代码是转发信号的表达式,分别确定是否需要转发 EX 段的 Rs、Rt 以及 Load-Use。

6.2 HazardControl.v

```
1    assign IF_ID_stall = (LoadUse)?1b1:1b0;
2    assign ID_EX_stall = 1b0;
3    assign EX_MEM_stall = 1b0;
4    assign MEM_WB_stall = 1b0;
5    assign IF_ID_flush = 1b0;
6    assign ID_EX_flush = ((Jump===1b1) | (EX_MEM_Branch===1b1) | LoadUse)?1b1:1b0;
7    assign EX_MEM_flush = (EX_MEM_Branch === 1b1)?1b1:1b0;
8    assign MEM_WB_flush = 1b0;
```

冒险检测模块主要处理跳转冒险及 Load-Use 冒险,考虑到毕竟跳转指令在代码中所占比例较少,所以在设计中,我们使用了静态分支预测始终预测不跳转,所以在j和 branch 条件满足的情况下需要冲刷 (flush) 段寄存器。而在产生 Load-Use 冒险时,需要进行阻塞 (stall)。

模块的输入为跳转信号及 Rs、Rt 信号,输出为控制各段寄存器的 flush 和 stall 信号。

6.3 Condition_Check.v

```
1 //110-right-01 010-left-00 other-10
2 assign Right = (PC_Write == 3b110 ?2b01:(PC_Write == 3b010)?2b00:2b10);
```

```
3 \mid assign \quad Load = (MemWBSrc == 1b1)?1b1:1b0;
   assign Store = (Mem Byte Write == 4b1111);
5 MUX8_1_SL sl1({Right, addr[1:0]}, Rd_Write_Byte_en, 4 b1111, 4 b1110, 4 b1100, 4 b1000
       ,4b0001,4b0011,4b0111,4b1111,LoadOut);
  MUX8 1 SL sl2({Right, addr[1:0]}, Mem Byte Write, 4 b1111, 4 b0111, 4 b0011, 4 b0001, 4
       b1000,4b1100,4b1110,4b1111,StoreOut);
   wire condition_out;
7
   MUX8 1 Icontrol MUX Con(Condition, 1b0, Zero, ! Zero, ! Less, ! (Less, Zero), Less,
       Zero, Less, 1b1, condition out);
   //生成控制信号
   assign BranchValid = condition out & Branch;
10
   assign RdWriteEn = (Load === 1b1)?LoadOut:((OverflowEn == 0)?(
11
       Rd_Write_Byte_en): ((Overflow = 1b0)?(4b1111):(4b0000));
   assign MemWriteEn = (Store === 1b1) ? StoreOut:4b0000;
12
```

根据 ALU 产生 Less、Overflow 等信号,主要生成 Rd_Write_Byte_en、BranchValid、MemWriteEn信号。其中 Rd_Write_Byte_en 根据是否为 load 指令、OverflowEn 及 Overflow 信号判断,如果是 load指令,则根据 load 指令的类型 (PC_Write)确定。否则若 OverflowEn 有效,即写使能取决于 Overflow,此时如果 Overflow 则写使能无效,否则有效。而 BranchValid 则是根据是否 Branch 且条件是否满足判断。然后 MemWriteEn 则是根据 Mem_Byte_Write 及 store 指令类型确定。上面代码一给出各个信号的表达式。

如果是 load、store 指令,上面第一段代码通过 Op 判断是否为 lwl、lwr、swr、swl,生成一个 Right 中间信号,判断出左移 (2'b00) 还是右移 (2'b01),如果不是这四条指令而是 sb 等指令,则将 Right 赋值为 2'b10,继而通过第二段代码,可以通过选择器将使能信号选择出来。

模块的输入为 Condition, PC_write, 地址低两位, 使能信号, Overflow、Less 等 ALU 信号, 输出为条件转移信号及 Mem 和 Reg 的写使能信号。

6.4 Memory_Shift.v

```
assign MEM_data_shift_ctr[2] = (IR[31]) & (!IR[30]) & (!IR[29]) & (((!IR[28]) & (IR[27])) | ((IR[27]) & (!IR[26])) );

assign MEM_data_shift_ctr[1] = (IR[31]) & (!IR[30]) & (!IR[29]) & (((!IR[27]) & (IR[26])));

[26])) | ((IR[28]) & (IR[27]) & (!IR[26])));

assign MEM_data_shift_ctr[0] = (IR[31]) & (!IR[30]) & (!IR[29]) & (((IR[28]) & (!IR[27])) & ((IR[28]) & (!IR[26])));
```

逻辑相对简单,首先根据 IR 进行移位控制信号的确定,然后通过选择器选择输出的结果。上面代码为控制器表达式,模块输入指令 Op、Mem 输出的数据、及地址低两位,输出为移位后的数据。

6.5 pipeline.v

是流水线的主模块,通过各种 wire 型的线将所有模块连接起来,在这里设计的时候需要注意两个问题,一个是 wire 型在何处定义,二是如何命名。在何处定义是为了防止在 input 和 output 处重复定义,如何命名是为了防止不同段的同一信号具有相同的名字,引起冲突。所以在模块的实现中,我规定在 output 处进行 wire 型的定义来解决问题一,同时如前面命名规则中提到的,在信号后加段名来进行区分。除了这两个问题还要注意 input、output 的顺序、个数问题。因为牵扯到大量的中间 wire,所以一定要细致检查。

在测试的过程中,因为需要输出部分信号检测正确性,所以会动态的变换 wire 的定义位置,但仍保持分块定义增加代码的可读性。

6.6 段寄存器

段寄存器设计相对简单,在输入稳定之后将其存入段寄存器,且不依赖于时钟在任何时候都可以读段寄存器。 因为是一组寄存器,所以输入为需要存入寄存器的信号,输出为 wire 连线输出段寄存器的各个信号值。

6.7 ALU.v、PC.v、MIPS_Register.v 等

这部分模块的设计在之前的单时钟周期及多时钟周期的 CPU 设计中已设计过且进行了详尽说明,这里不再赘述。

7 遇到困难、问题解决及收获

在整个代码的实现过程中,经历了许多困难,一部分是对 verilog 不够熟悉造成的,比如说 « 符号优先级等,因为潜意识中有着 C 语言的惯性思维,所以导致这部分错误十分不容易发现。其次是一些连线及控制信号的细节问题,这部分问题主要是源于细心程度及团队交流中的一些失误造成的,好在经过团队的协同努力,很快、很好的解决了这部分问题。最后是在 Cache 的设计中,因为是在实现好流水线的基础上完成的,所以遇到了一些限制,只能不够十分规范的设计出 Cache。因为 Cache 的逻辑相对复杂,所以未能完成 Cache 的时序仿真。

经过这次实验,我收获了很多。一是代码能力上的收获,经过大量的代码实现,我对 verilog 语言的认识更深了一步,从语言的实现细节即语言生成的电路是如何的硬件层面上对 verilog 有了清晰的认识。这也是经过一个学期的组原实验训练的结果。其次是增进了团队协作能力,在团队协作的过程中,发现了一些在团队协作中容易出现的问题,比如说信息不同步等。在解决这些问题的过程中获得了宝贵的经验。当然更重要的收获是在实验的过程中,对于流水线有了深刻的认识,同时在搜集资料的过程中对当前计算机的体系结构有了更多的了解,像协处理器、指令体系、Cache 原理等。

8 感谢


首先感谢在整个实验过程中张泽生老师给予的引导、指导,以及蔡晓燕老师及助教对一些问题的细致解答。 同时感谢在整个学期内相互交流经验的同学们。最后感谢组员张瑞祎、李乾科同学,正是小组成员共同的努力才 能够完成这个实验。


参考

Verilog 语言手册 王帅老师体系结构 Cache 部分课件

附录 1

实现指令简介。

 

 


31 26 25 21 20 16 15 0

| REGIMM | rs | BGEZAL | 000001 | 0 ffset | 0 ffset

Format: BGEZAL rs, offset MIPS32

 
Purpose: Branch on Greater Than or Equal to Zero and Link To test a GPR then do a PC-relative conditional procedure call





Format: BEQ rs, rt, offset MIPS32


Purpose: Branch on Equal

 To compare GPRs then do a PC-relative conditional branch




 

 

 

31	26	25	21	20		16	15		11	10		6	5		0
SPECIA 00000		rs			rt			rd			0			AND 100100	
6		5			5			5			5			6	
Format:	AND r	d, rs, rt													MIPS32
31	26	25	21	20		16	15								0
ANDI 00110		rs			rt						immediat	te			
6		5			5						16				
Format:	ANDI	rt, rs, i	mmed:	iate											MIPS32
31	26	25	21	20		16	15		11	10		6	5		0
SPECI 00000		rs			rt			rd			0 00000			ADDU 100001	
6		5			5			5			5			6	
Format:	ADDU	rd, rs, r	rt												MIPS32
31	26	25	21	20		16	15		11	10		6	5		0
SPECIA 00000		rs			rt			rd			0 00000			SLT 101010	
6		5			5			5			5			6	
Format:	SLT r	d, rs, rt													MIPS32
31	26	25	21	20		16	15								0
SLTIU 00101		rs			rt						immedia	te			
6		5			5						16				
Format:	SLTIU	rt, rs,	imme	diate											MIPS32
31	26	25	21	20		16	15		11	10		6	5		0
SPECIA 00000		0 00000			rt			rd			sa			SRA 000011	
6		5			5			5			5			6	
Format:	SRA r	d, rt, sa													MIPS32
31	26	25	21	20		16	15		11	10	7	6	5		0
SPECIA 00000		ſS			rt			rd			0000	R 0		SRLV 000110	
6		5		10	5			5			4	1		6	
Format:	SRLV	rd, rt, r	S												MIPS32

 

Format: NOR rd, rs, rt MIPS32