南京大学计算机系组成原理实验



Lab6 MIPS流水线CPU设计 设计手册

作者	张瑞祎
学号	121220139
项目组成员	张瑞祎,徐栋,李乾科
班级	4班
报告日期	2014年6月6日

目录

1	设计	目标	2
2	MII	PS架构简介	2
3	设计	-原理图	2
4	MII	PS CPU各部件设计	4
	4.1	IF段的设计	4
	4.2	ID段的设计	5
	4.3	EX段的设计	5
	4.4	MEM段的设计	6
		4.4.1 条件检测模块	6
	4.5	WB段的设计	6
	4.6	冒险模块的设计	7
		4.6.1 结构冒险	7
		4.6.2 数据冒险	8
		4.6.3 第一条指令的目的寄存器是后一条指令的源寄存器	8
		4.6.4 第一条指令的目的寄存器是后第二条指令的源寄存器	9
		4.6.5 第一条指令的目的寄存器是后第三条指令的源寄存器	10
		4.6.6 Load所产生的数据冒险	10
		4.6.7 一些需要注意的细节问题	11
		4.6.8 控制冒险	12
	4.7	段寄存器的设计	12
5	特别	鸣谢	13

1 设计目标


- (1)设计一个具备基本功能的MIPS流水线的软核微处理器。
- (2) 理解数据冒险、控制冒险的原理并在设计中予以解决。
- (3) 对流水线MIPS微处理器进行的指令测试以及程序测试。

2 MIPS架构简介

MIPS架构20年多前由斯坦福大学开发,是一种简洁、优化、具有高度扩展性的R ISC架构。它的基本特点是:包含大量的寄存器、指令数和字符、可视的管道延时时隙,这些特性使MIPS架构能够提供最高的每平方毫米性能和当今SoC设计中最低的能耗。

3 设计原理图

设计原理图如图1所示。

 

4 MIPS CPU各部件设计

MIPS流水线CPU采用经典的五段流水设计,分别是取指,译码,执行,访存和写回五个阶段。对于五个阶段具体描述如下:

- (1)Ifetch(取指,Insturction Fetch),从指令高速缓存(I-cache)获取下一条指令。
- (2)Reg/Dec(取数和译码,Register Read,Decoder), 读取该指令的源寄存器域指定的CPU寄存器的内容。
- (3)Ex (执行,Execute),在一个时钟周期内ALU和桶形移位器完成算术或者逻辑操作。
- (4)MEM(访问内存,Memory),从数据存储器中读或向内存中写入数据。
- (5)WB(写回寄存器,Write Back),将操作结果值写到寄存器堆中。

每个阶段执行的时间均为一个时钟周期,当一个时钟上升沿到来时,我们将此段的内容暂 存到段寄存器中并使其流向下一执行阶段。

4.1 IF段的设计

IF段主要包括两个部件,即PC(指令计数器)以及指令内存。PC与指令内存在始终下降沿写入,

比较需要特殊说明的设计处为: PC没有stall信号, 但是整个段是可以被stall的, 因为设计中,每次将IF/ID段中的PC+4值传到顺序转移的PC入口处, 这样在stall有效时, 将会使IF/ID段暂停, 从而间接也使PC不在加4运算。毕竟阻塞PC目标就是阻塞IF/ID段。

IF段接收其他阶段的PC传入值,经选择后传入一个到PC中,指令内存写有时钟控制,读为纯组合电路,在这里,指令内存因为不会更改,人为将使能接口置为无效,Data_in赋值为32'b0;

 


Figure 1: IF段

4.2 ID段的设计

ID段主要包括译码控制器,寄存器堆,立即数拓展三个模块。寄存器堆在始终下降沿时写入,读取为完全的组合电路。译码控制器为纯组合电路。

译码控制器根据指令生成控制信号,提供给冒险监测单元,同时在时钟上升沿,将其写入到ID/EX都寄存器。

寄存器堆包括2个读口和1个写口,写使能由四位使能信号控制,分别对应四个字节。

立即数拓展有三种方式,基本的模式为符号拓展,逻辑拓展。还包括左移16位并在低位补0,以用于lui指令。

 


Figure 2: ID段

4.3 EX段的设计

EX段主要运算部件为桶形移位器以及算术逻辑运算单元(ALU),同时还有对转移指令地址的运算模块,ALU以及桶形移位器的结果经选择后存入WBData中,转发选择部分为3选一,由转发模块来控制,数据分别来自MEM以及WB段的寄存器值。

ALU运算数的选择包括两个控制信号,A_in可能为0号寄存器或者Rs字段值,B_in来自寄存器输出或者立即数,ALU产生的标志位存入到段寄存器中,用于下一阶段。

Rd的选择有控制信号RegDst来控制,从Rd,Rt,以及过程返回的31号寄存器中选择一个。

 


Figure 3: EX段

4.4 MEM段的设计

MEM段主要包括三个模块,分别为条件检测模块,数据存储器模块,以及内存移位输出模块。其中数据存储器模块内部包含寄存器移位输出模块。

条件检测模块根据输入的信号确定寄存器,内存的写使能以及是否执行跳转。数据存储器 在时钟下降沿写入,输出经内存移位输出后存入段寄存器内。

4.4.1 条件检测模块

条件检测模块中BranchValid由ALU计算出的标志位来决定,这里设置了7种比较结果判定方式,只要更改传入condition三位,然后就会计算出相应的结果。

寄存器写使能根据溢出与否和指令类型来确定。

溢出判断,根据两个控制信号,如果需要溢出判断,则OverflowEn为1,一旦根据ALU计算的结果Overflow有效,那么就会发生溢出。

对于lwl等类型的指令,寄存器写使能需要结合地址低两位来判断。

4.5 WB段的设计

根据控制信号,选择写入寄存器的数据。

 


Figure 4: MEM段

 


Figure 5: WB段

4.6 冒险模块的设计

4.6.1 结构冒险

结构冒险,也称为硬件资源冲突,是指同一个部件同时被不同指令所使用。 现象:

- 1.如果只有一个存储器,则在Load指令取数据同时又取指令的话,则发生冲突!
- 2.如果不对寄存器堆的写口和读口独立设置的话,则发生冲突!

如下图所示:

解决要求:

- 1.一个部件每条指令只能使用1次,且只能在特定周期使用。
- 2.设置多个部件,以避免冲突。

解决方案:

- 1.将Instruction Memory(Im)和Data Memory(Dm)分开。
- 2.将寄存器读口和写口独立开来。

如下图所示:

Time (clock cycles) Mem Reg Reg Load Mem Instr 1 Reg Mem Reg Mem Instr 2 Mem Reg Instr 3 Reg Mem [↓]Instr 4

Figure 6: 结构冒险1

 


Figure 7: 结构冒险2

4.6.2 数据冒险

数据冒险是指后面指令用到前面指令结果时,前面指令结果还没产生的现象。我们的MIPS流水线采用采用转发(Forwarding/Bypassing)技术予以解决,Load-use冒险需要一次阻塞(Stall)。

4.6.3 第一条指令的目的寄存器是后一条指令的源寄存器

出现这一情况则需要将ALU的运算结果从EX/MEM段寄存器转发到下一条指令的EX段执行之前,这样才可以保证执行的正确性。如图所示: 逻辑设计: 需要首先判断两条指令目的寄存器与源寄存器的值是否相等,以及写使能是否有效,如果不有效的话,则直接忽略掉转发,公

 


Figure 8: 数据冒险1

 


Figure 9: 数据冒险2

式如下:

$$Rs_From_ID_EX === Rd_From_EX_MEM;$$

$$RegWrite_From_EX_MEM! == 4'b0000;$$

$$Rt_From_ID_EX === Rd_From_EX_MEM;$$

$$RegWrite_From_EX_MEM! == 4'b0000;$$
 (1)

4.6.4 第一条指令的目的寄存器是后第二条指令的源寄存器

出现这一情况则需要将MEM段的结果从MEM/WB段寄存器转发到下一条指令的EX段执行之前,这样才可以保证执行的正确性。

如图数据冒险3所示:

逻辑设计:需要首先判断两条指令目的寄存器与源寄存器的值是否相等,以及写使能是否有效,如果不有效的话,则直接忽略掉转发,公式如下:

$$Rs_From_ID_EX === Rd_From_MEM_WB;$$

$$RegWrite_From_MEM_WB! == 4'b0000;$$

$$Rt_From_ID_EX === Rd_From_MEM_WB;$$

$$RegWrite_From_MEM_WB! == 4'b0000;$$

$$(2)$$

 


Figure 10: 数据冒险3

4.6.5 第一条指令的目的寄存器是后第三条指令的源寄存器

寄存器前半周期写,后半周期读就可以解决好这一冒险问题。这里我们也采用了转发,这 样可以节省时间,是此处不会成为处理器频率的瓶颈。

如图所示: 逻辑设计: 需要首先判断两条指令目的寄存器与源寄存器的值是否相等,以及

 


Figure 11: 数据冒险4

写使能是否有效,如果不有效的话,则直接忽略掉转发,公式如下:

$$Rs_{F}rom_{I}F_{I}D = = Rd_{F}rom_{M}EM_{W}B;$$

$$RegWrite_{F}rom_{M}EM_{W}B! = 4'b0;$$

$$Rt_{F}rom_{I}F_{I}D = = Rd_{F}rom_{M}EM_{W}B;$$

$$RegWrite_{F}rom_{M}EM_{W}B! = 4'b0;$$

$$(3)$$

4.6.6 Load所产生的数据冒险

Load指令之后,如果下一条指令的源寄存器与Load的目的寄存器相同,就会有LoudUse冒险。一旦触发LoadUse冒险,就会冲刷段寄存器,插入指令Nop。 LoadUse冒险发生在Load指令的EX段,Load下条指令的ID段,判断条件如下:

 


Figure 12: 数据冒险5

$$((RsRead === 1'b1 \quad Rt_From_ID_EX === Rs_From_IF_ID)$$

$$Or(RtRead === 1'b1 \quad Rt_From_ID_EX === Rt_From_IF_ID)) \qquad (4)$$

$$And(MemWBSrc === 1'b1)$$

RsRead信号表明下条指令会读取Rs寄存器,RtRead类似,而EX段的MemWBSrc信号值为1则表明当前指令为Load指令。

一旦触发LoadUse冒险,就会在下一周期冲刷ID/EX段寄存器,同时向IF/ID段寄存器发出Stall指令,从而相当于插入了一条Nop指令,Load后的指令被延时一个周期执行。如果是其后第二条指令,在经过上述步骤处理后,则会满足转发的第二个条件,从MEM/WB段寄存器转发到下一条指令的EX段执行之前。至此,LoadUse冒险得以解决。

 


Figure 13: 数据冒险6

4.6.7 一些需要注意的细节问题

- 1.并不是所有的指令Rs字段含义为Rs寄存器的地址,比如Rotr。
- 2.许多指令的Rt字段并非表示Rt寄存器的地址,如I型指令,Jump指令。

对于1,2两类情况,不加约束可能会导致错误的转发,如果指令还在使用ALU,就可能引发不可预知的错误。

- 3.要注意传入目的寄存器的写使能位,只有写使能有有效位时,才会回去转发,否则不进行转发操作。
- 4.注意条件判断要完全符合,在流水线CPU执行时,前几条指令的转发条件因为使用===符号判断才能有效解决,否则转发信号为xx,就会是数据通路被阻塞。
 - 5. 当同时发生前两种冒险时,优先选择后一种冒险转发,即转发最近指令的数据。
 - 6.加入两个寄存器Rs, Rt读标志信号, 以防止因为字段误当作寄存器号而引发的问题。

4.6.8 控制冒险

采用静态分支预测,总是预测不转移,一旦转移,就必须冲刷寄存器。对于Jump和Branch两类跳转情形是不同的。Jump在EX段就可以确定转移,此时需要冲刷ID/EX段寄存器。而对于Branch指令,必须在ALU进行条件计算后,根据结果来判断是否需要转移。在EX/MEM段可以确定是否转移,一旦确定转移,则地址被送到PC,然后冲刷掉ID/EX,EX/MEM两个段寄存器。

逻辑设计:

 


Figure 14: 控制冒险1

ID段,一旦发现Jump有效,就会触发Jump控制冒险; 在EX阶段,一旦发现Branch有效,则就会触发Branch控制冒险。

 


Figure 15: 控制冒险2

4.7 段寄存器的设计

段寄存器主要由三个控制信号Clk, Stall以及Flush控制, 其中在时钟信号Clk上升沿到来时, 根据Stall, Flush来改变寄存器内的值。如果段寄存器内Stall有效,则会保持之前的值不会改变,从而达到延迟一个周期的目的。当Flush有效,将会将所有寄存器内的值清0,从而达到冲刷寄存器的目的。

5 特别鸣谢

感谢张泽生老师在流水线以及之前实验中给出的指导,他在最后实验中给出的流水线参考 图对我们的设计起到了非常大的帮助和参考作用。